



ITSSAT

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN ANDRÉS TUXTLA**

**DIVISIÓN DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA 4II-B**

**ANÁLISIS DE CIRCUITOS
ELÉCTRICOS**

**DOCENTE: ING. JUAN MERLÍN
CHONTAL**

ALUMNO: IXBA CHACHA JUAN LUIS

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS UNIDAD

3

SAN ANDRÉS TUXTLA 31-05-2023

Exposición de la unidad 3: Resolución de problema 9.46 del libro de Fundamentos de circuitos eléctricos 5ta edición.

9.46 Si $i_s = 5 \cos(10t + 40^\circ)$ A en el circuito de la figura 9.53, halle i_o .



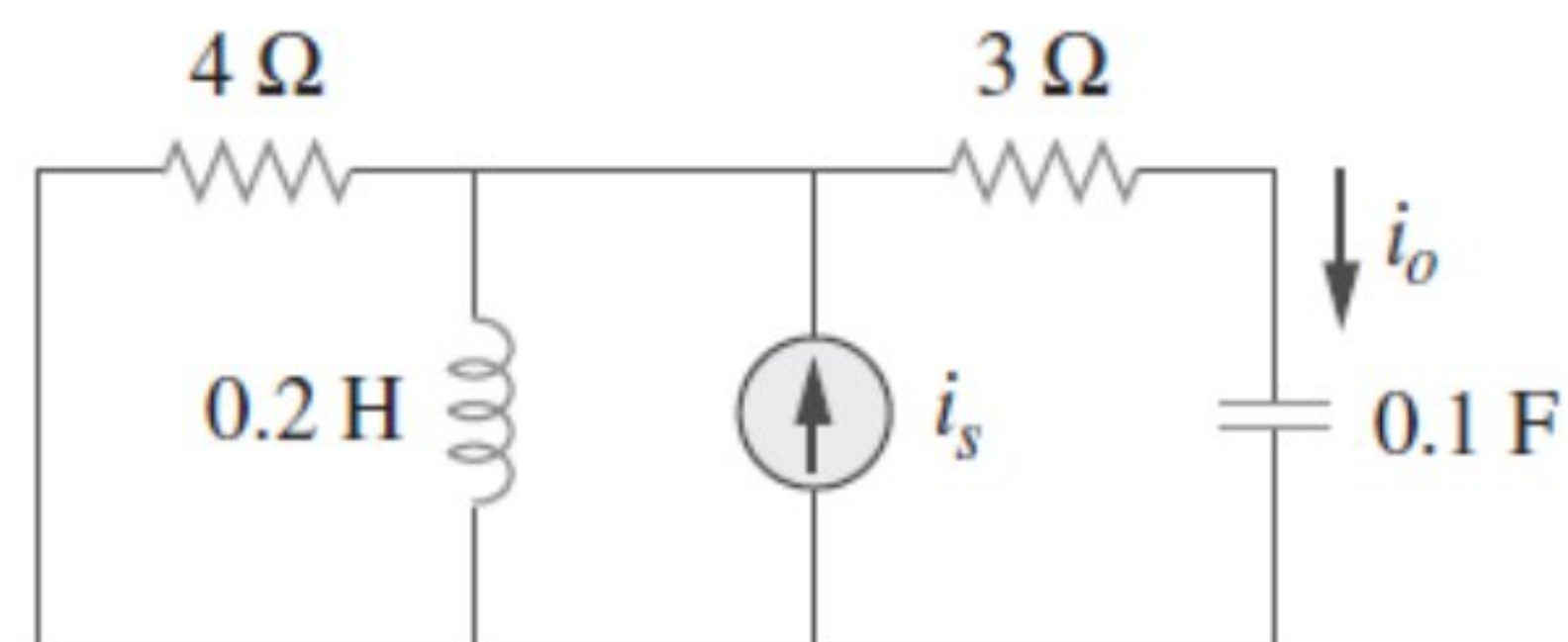


Figura 9.53 Para el problema 9.46.

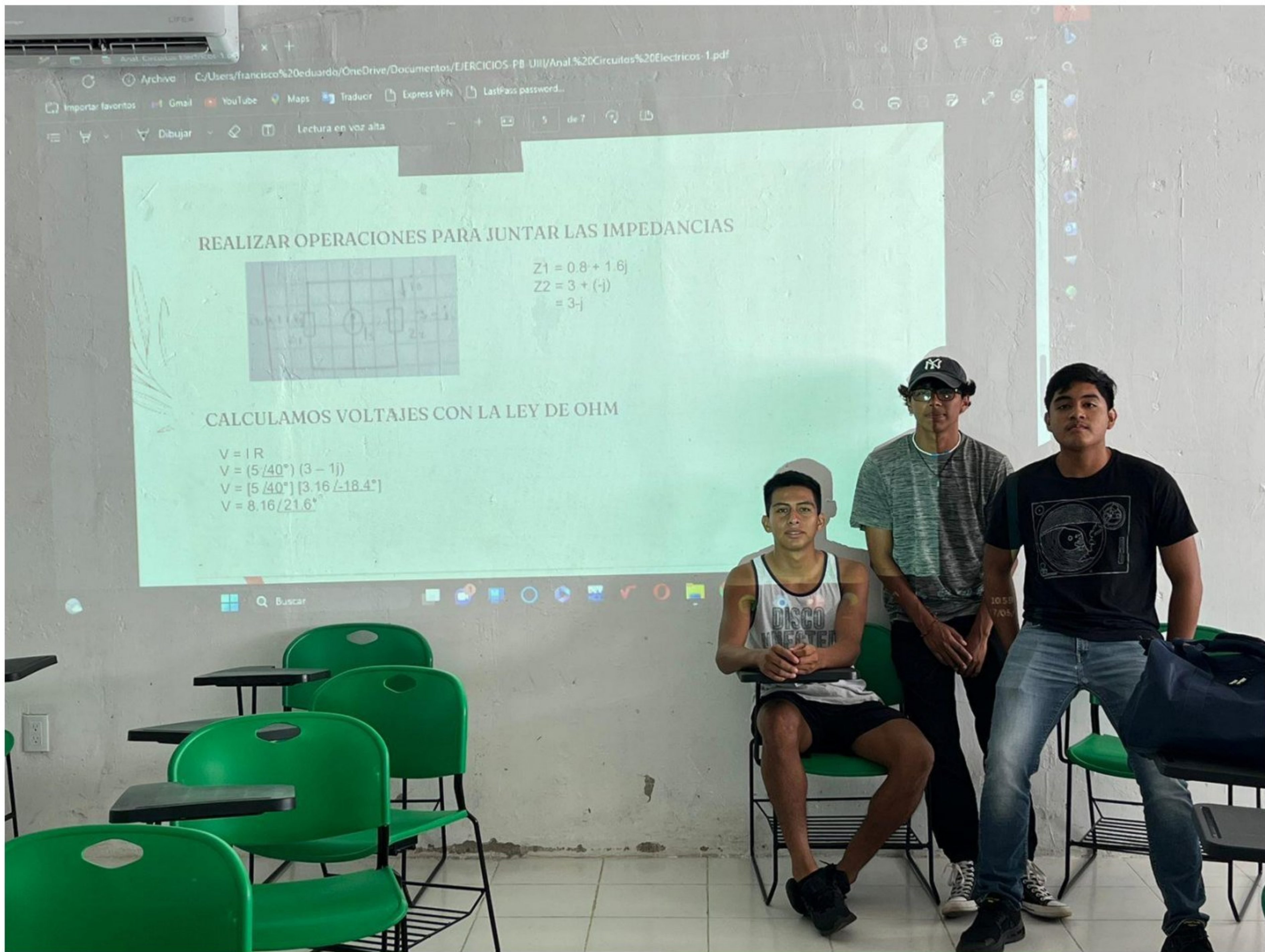

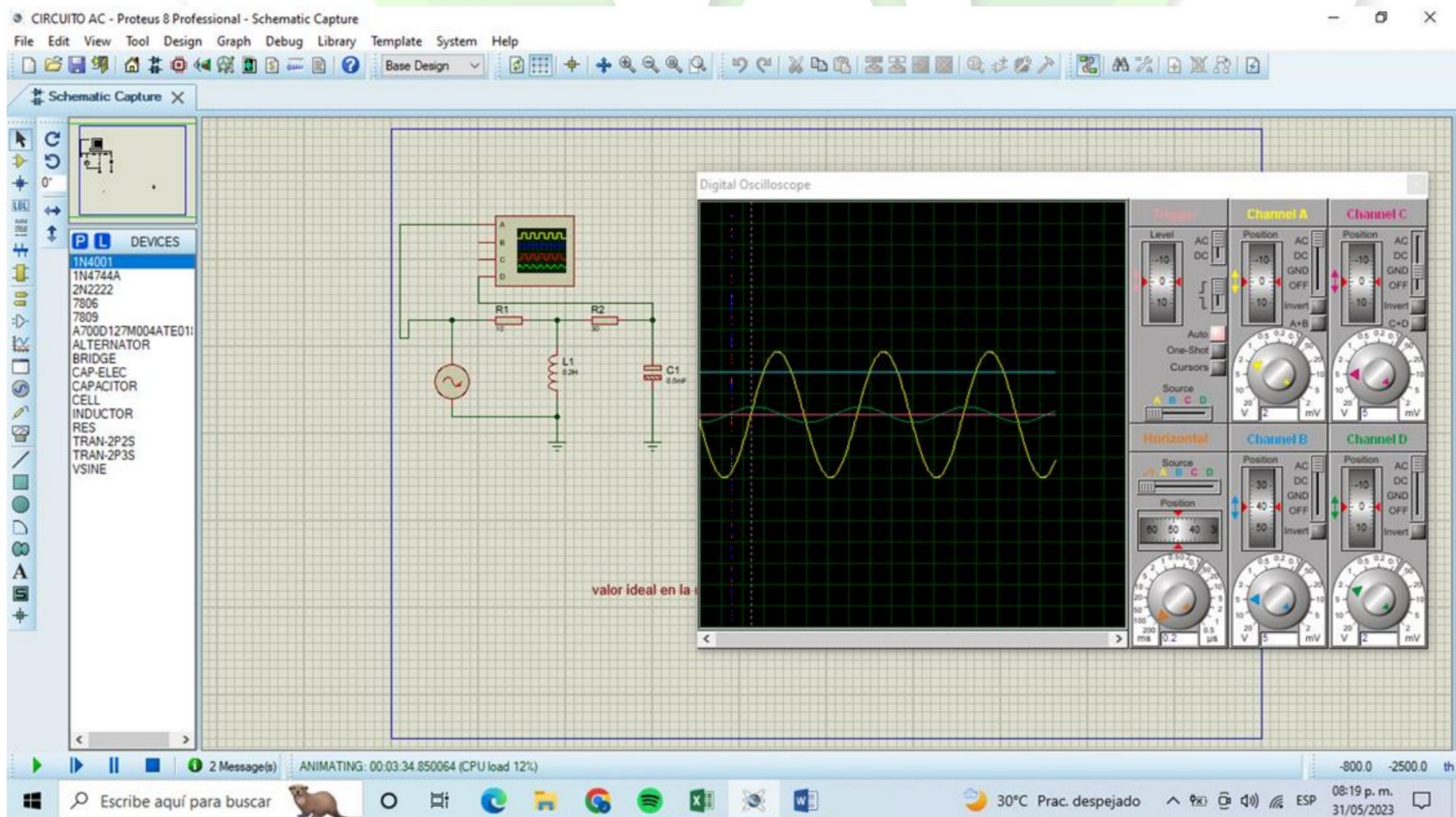

Actividades: Simulación de circuitos RLC con corriente alterna




Técnica de análisis de circuitos de CA

3.3 Análisis de circuitos RLC

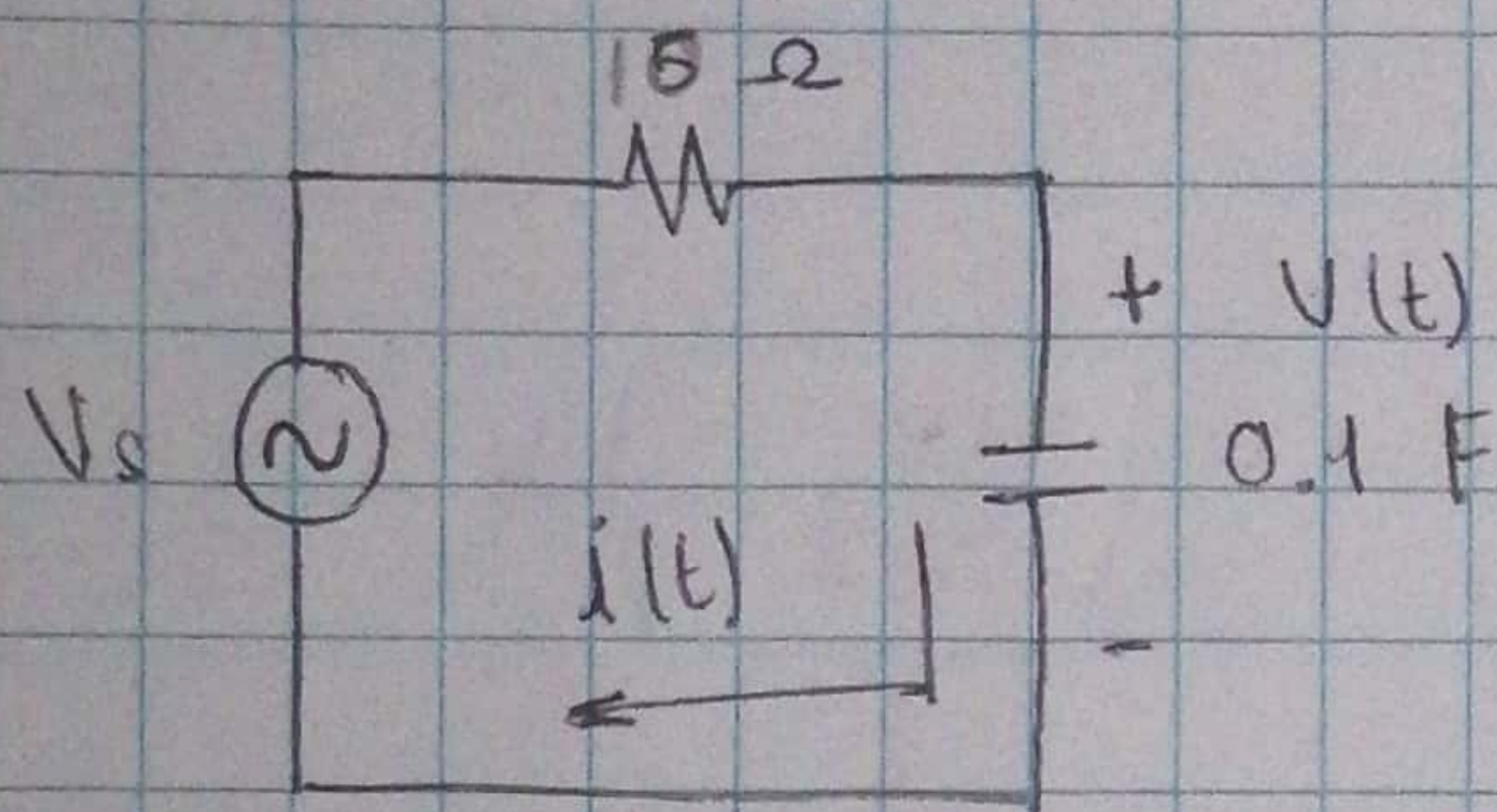Ejemplo

Para el circuito dado encuentre $v(t)$ e $i(t)$



Realizar un cambio de Dominio $10 \angle 0^\circ$

$V_s(t) = 10 \cos 4t$ $\omega = 4$

$R = 10 \Omega$ $Z = 10 \Omega$

$C = 0.1 F$ $Z_c = \frac{1}{j\omega C}$

$V_s = 10 \cos 4t$

$R = 10 \Omega$


$C = 0.1 F$

$Z = \text{impedancia}$

$Z_c = \frac{1}{j(4)(0.1)} = \frac{1}{j0.4} = \frac{1}{0.4j} = -\frac{1}{0.4j}$

$Z_c = -2.5j$

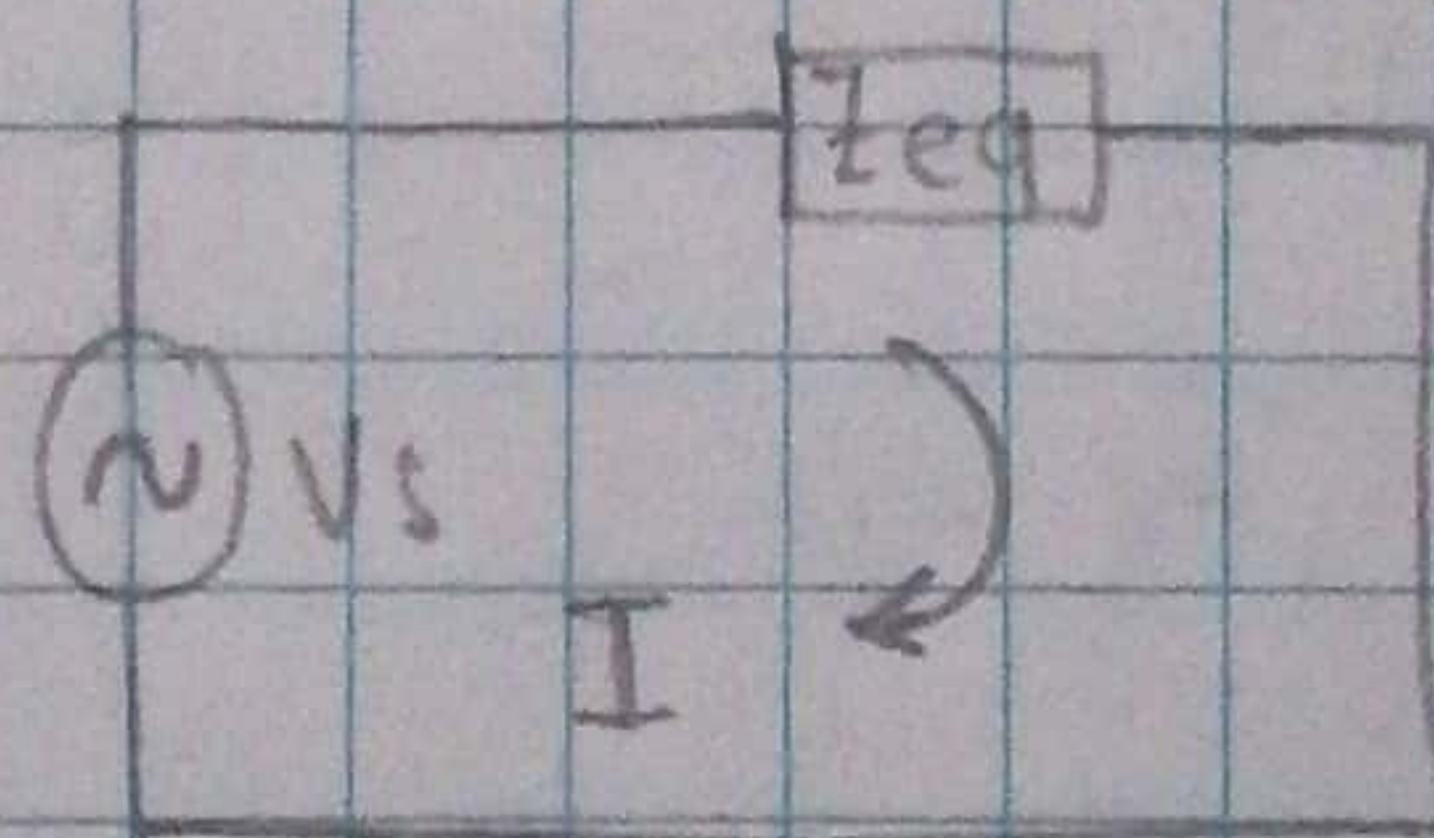$Z_{eq} = Z_R + Z_c$
 $= 10 \Omega + \frac{1}{0.4j}$
 $= 10 - 2.5j$



Calcular $i(t)$

$V = I Z$

$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{10 - 2.5j} \rightarrow \text{Polar}$

$I = \frac{V}{Z_{eq}}$


$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{10.30 \angle -14^\circ}$

Ima

- horario
+ antihorario


Real

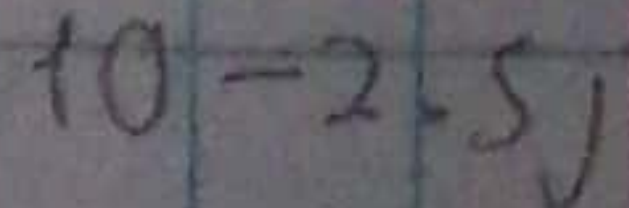$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2.5}{10}\right)$



$$\bar{I} = 0.97 \angle 14^\circ \text{ Fasorial}$$

$$i(t) = 0.97 \cos(4t + 14^\circ)$$

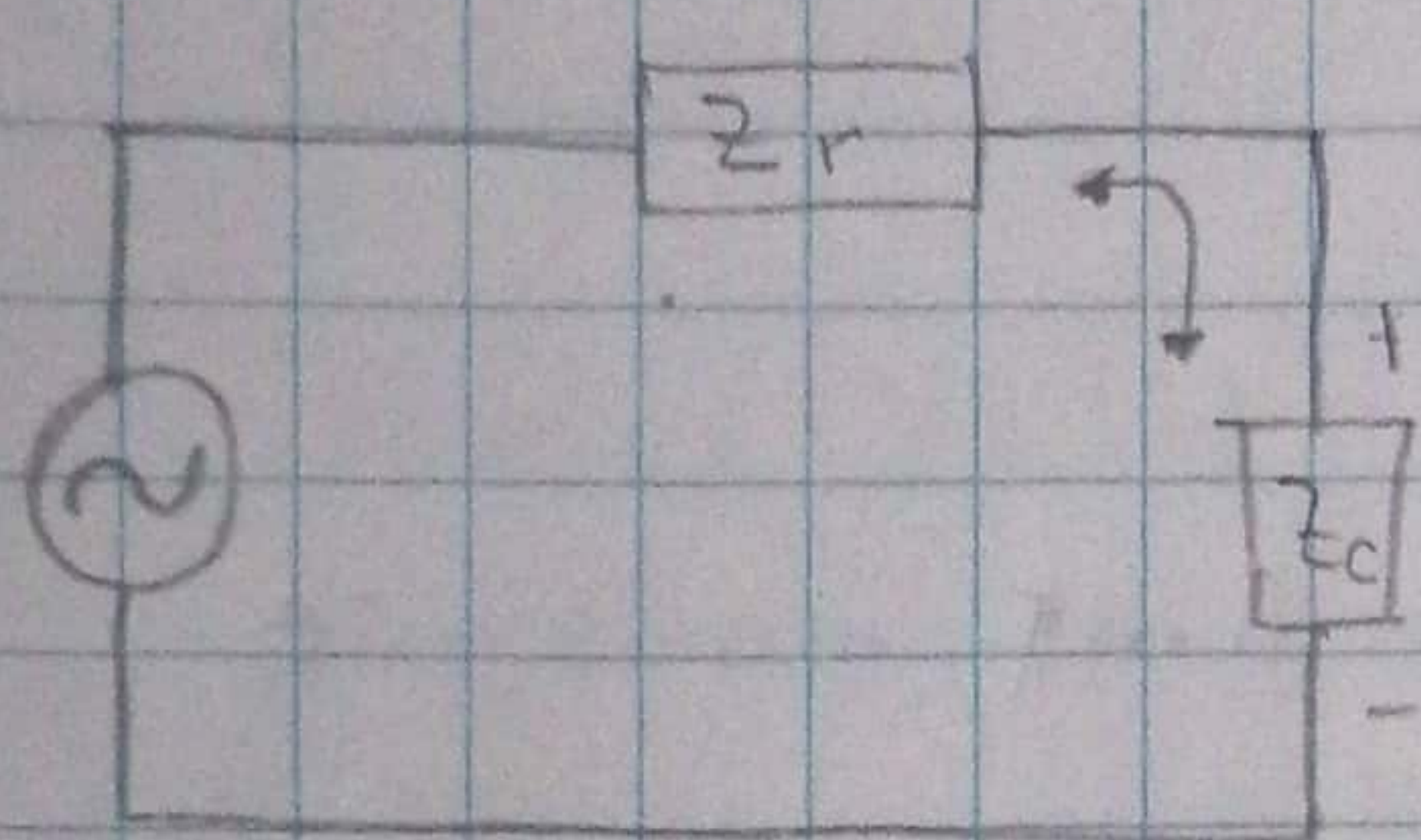

Valor de la corriente
es la misma

\therefore El voltaje es igual a la
ley de ohm

$$V(t) = (0.97 \cos(4t + 14^\circ)) \cdot (-2.5 j)$$


$$V_c = \bar{I} Z_c$$
$$= [0.97 \angle 14^\circ]_{\text{Pol.}} [-2.5 j]_{\text{Rec.}}$$

$$= [0.97 \angle 14^\circ] [-2.5 \angle -90^\circ]$$

$$V_c = 2.42 \angle -76^\circ$$

$$V_c(t) = 2.42 \cos(4t - 76^\circ)$$

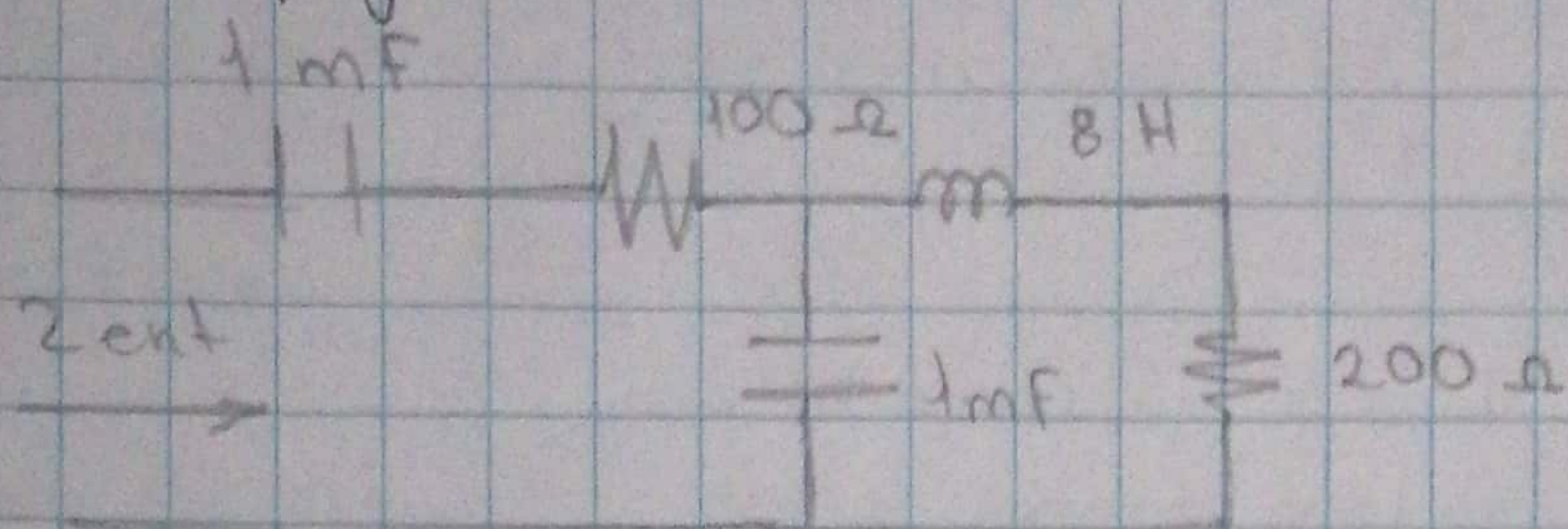Determine la impedancia de entrada del circuito de la figura 9.29 en $\omega = 10 \text{ rad/s}$.



$Z_1 =$ Impedancia del capacitor de 1mF en serie con el resistor de 100 Ω

$Z_2 =$ Impedancia del capacitor de 1mF

$Z_3 =$ Impedancia del inductor de 8 H en serie con el resistor de 200 Ω

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} + 100 \Omega = 100 + \frac{1}{j(10) 1 \times 10^{-3}} = (100 - j100) \Omega$$


$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10) 1 \times 10^{-3}} = -j100 \Omega$$

$$Z_3 = 200 + j\omega L = 200 + j(10) \times 8 = (200 + j80) \Omega$$

La impedancia de entrada es:

$$Z_{en} = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = (100 - j100) \Omega + \frac{(-j100 \Omega)(200 + j80) \Omega}{200 - j20}$$
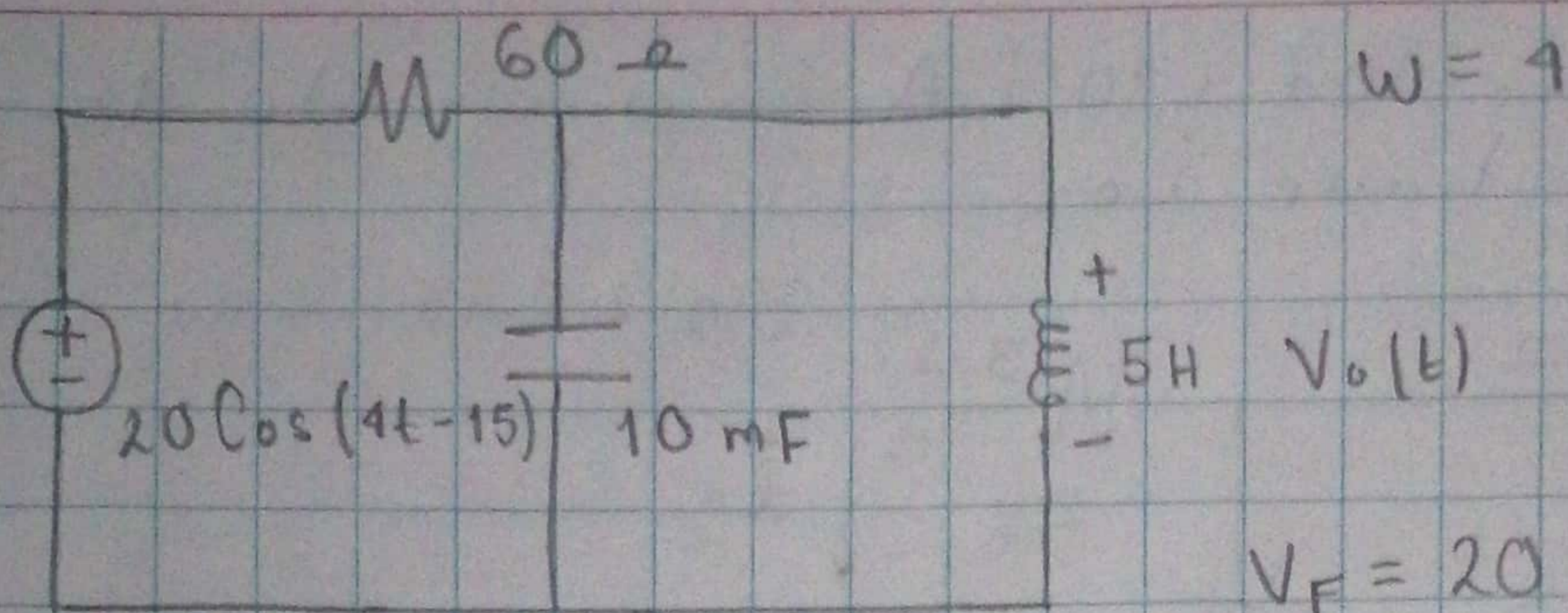
$$= (100 - j100) \Omega + \frac{200 - j}{200^2 - 20^2} (200 - j20)$$




$$V_F = 20 \angle -15^\circ$$

Calcular $V_o(t)$


$$Z_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{(4)(10 \times 10^{-3})} = -25j$$

$$Z_L = j\omega L = 20j$$

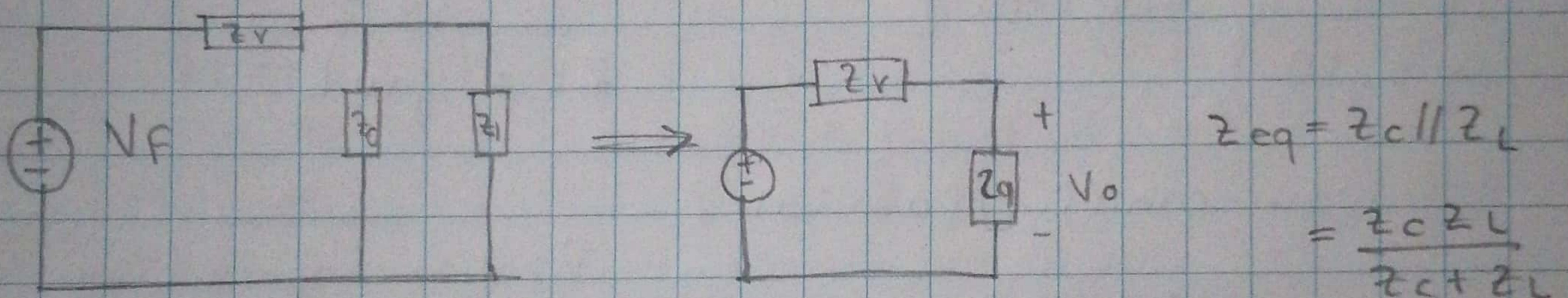

$$\frac{(-25j)(20j)}{-25j + 20j} = \frac{+500}{-5j} = 100j$$

$$j^2 = \sqrt{-1}$$

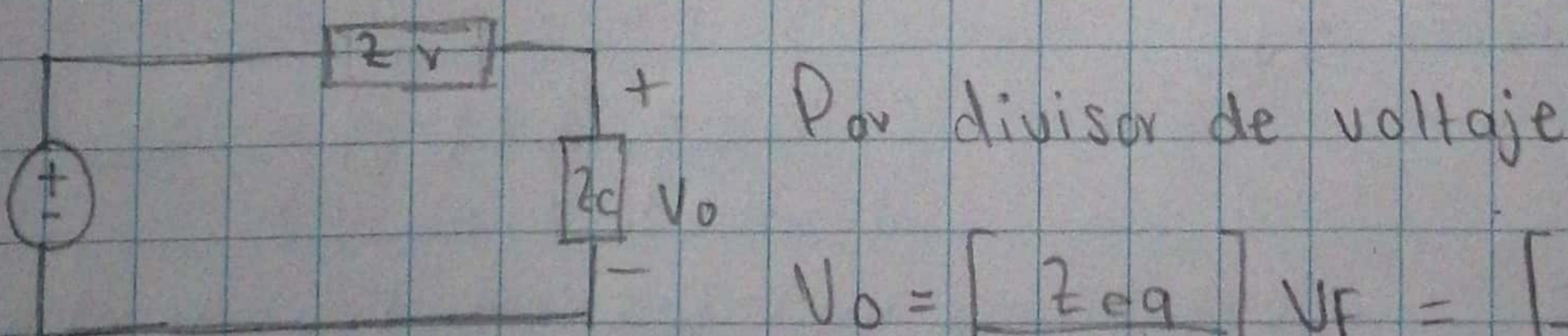

$$V_o = \left[\frac{Z_{eq}}{Z_V + Z_{eq}} \right] V_F = \left[\frac{100j}{60 + 100j} \right] 20 \angle -15^\circ$$

$$V_o = \left[\frac{(100 \angle 90^\circ)}{(116 \angle 59^\circ)} \right] 20 \angle -15^\circ$$

$$V_o = 17.2 \angle 16^\circ$$

$$= \left[\frac{2000 \angle 75^\circ}{116 \angle 59^\circ} \right]$$

$$= 1.72 \angle 16^\circ$$


$$V_o(t) = 17.2 \cos(4t + 16^\circ)$$

divide

Se resta al dividirlo

16/05/23

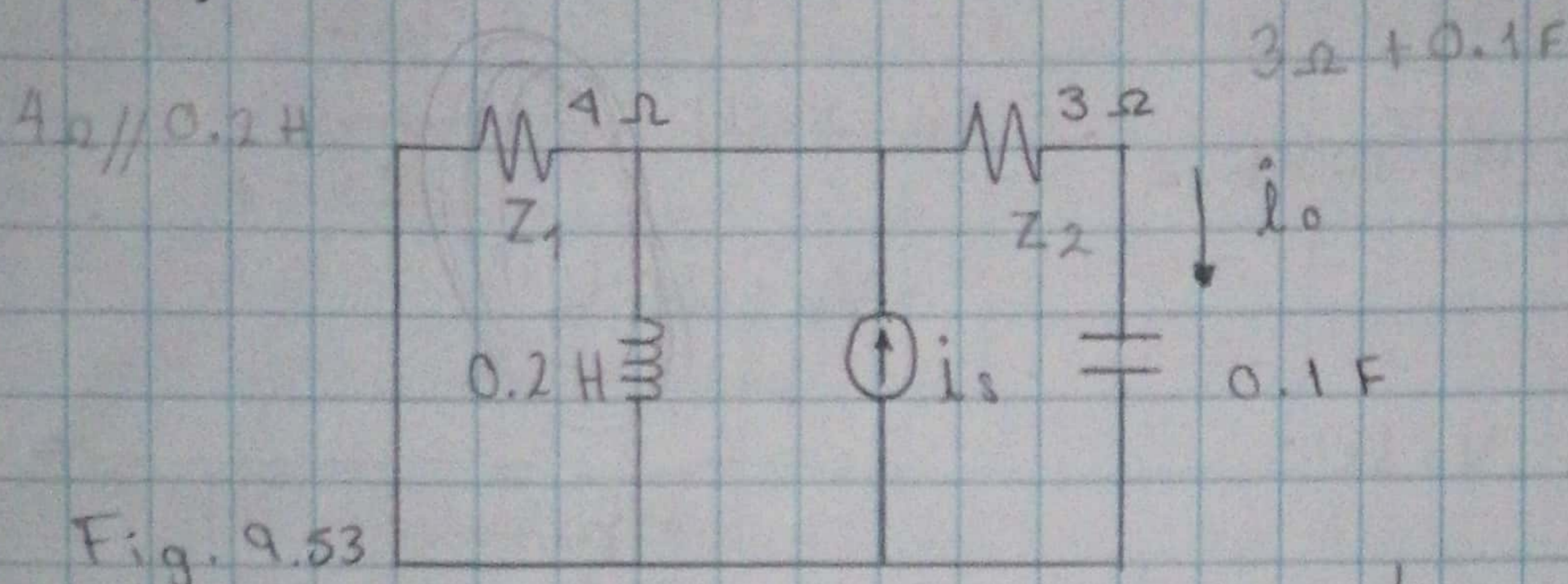9.46 Si $i_s = 5 \cos(10t + 40^\circ)$ A en el circuito de la figura 9.53, halle i_o .



$$i_s = 5 \cos(10t + 40^\circ)$$

$$\omega = 10$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_L = j\omega L$$

Realizar cambio fasorial

$$i_s = 5 \angle 40^\circ$$


Realizar operaciones para juntar las impedancias

$$Z_C = \frac{1}{j(10)(0.1)} = \frac{1}{j1} = -j$$

$$Z_1 = 0.8 + 1.6j$$

$$Z_L = j(10)(0.2) = 2j$$

$$Z_2 = 3 + (-j) = 3 - j$$

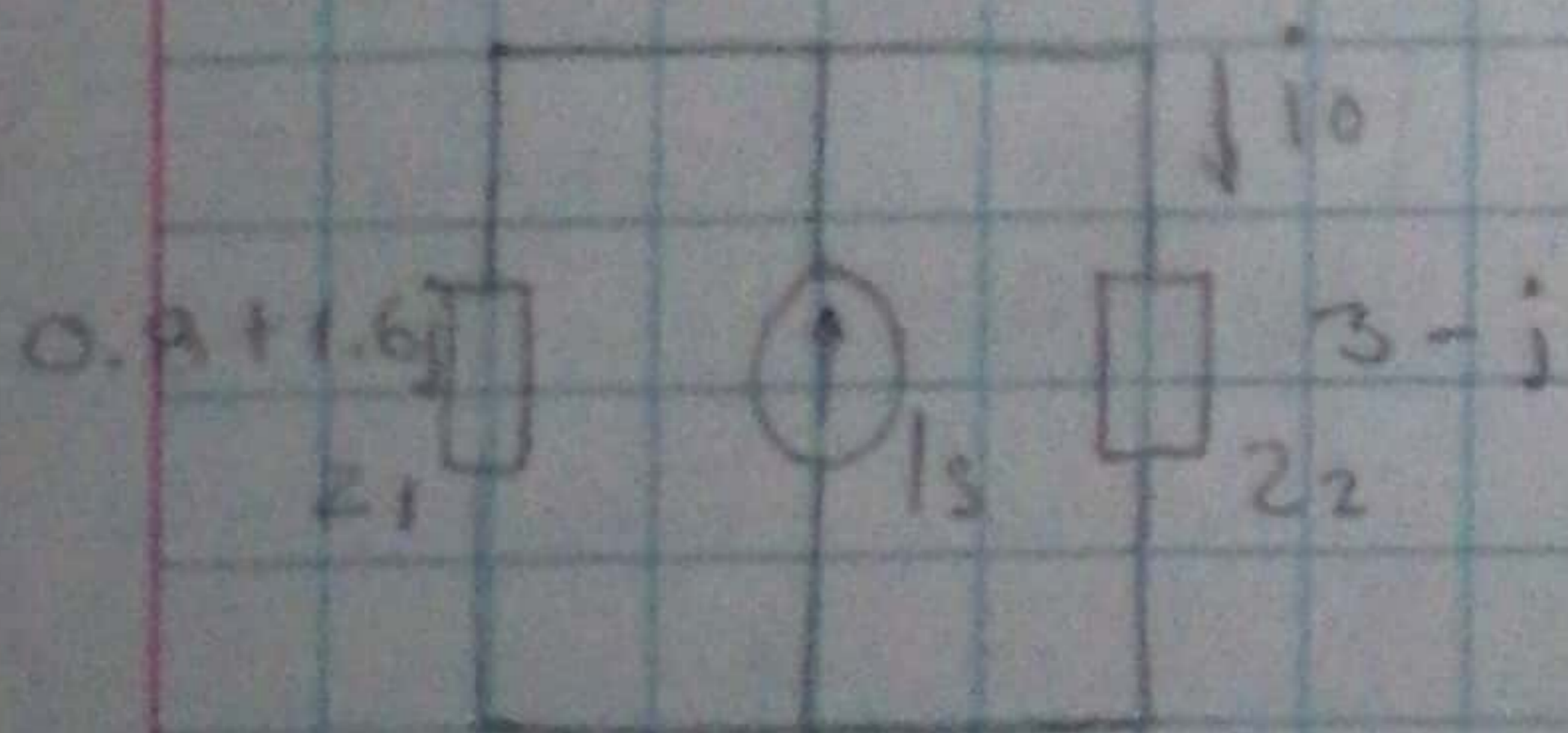

Calculamos voltajes con ley de ohm ya que voltajes en paralelo es lo mismo.

$$V = IR$$

$$V = (5 \angle 40^\circ)(3 - j)$$

$$= [5 \angle 40^\circ][3.16 \angle -18.4^\circ]$$

$$= 8.16 \angle 21.6^\circ$$

$$Z_{eq} = \frac{(4)(2j)}{4+2j} = \frac{8j}{4+2j}$$


$$\frac{8j}{4+2j} \cdot \frac{4-2j}{4-2j} = \frac{32j - 16j^2}{16 - 4j^2} = \frac{32j + 16}{16 + 4} = \frac{16 + 32j}{20}$$

$\frac{4(4 + 8j)}{4 \cdot 5}$
 $\frac{4 \cdot 5}{4 \cdot 5}$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{8.16 \angle 21.6^\circ}{17.88 \angle 63.4^\circ} \rightarrow \text{Convertimos a polar}$$

$$= 4.56 \angle -41.8^\circ$$

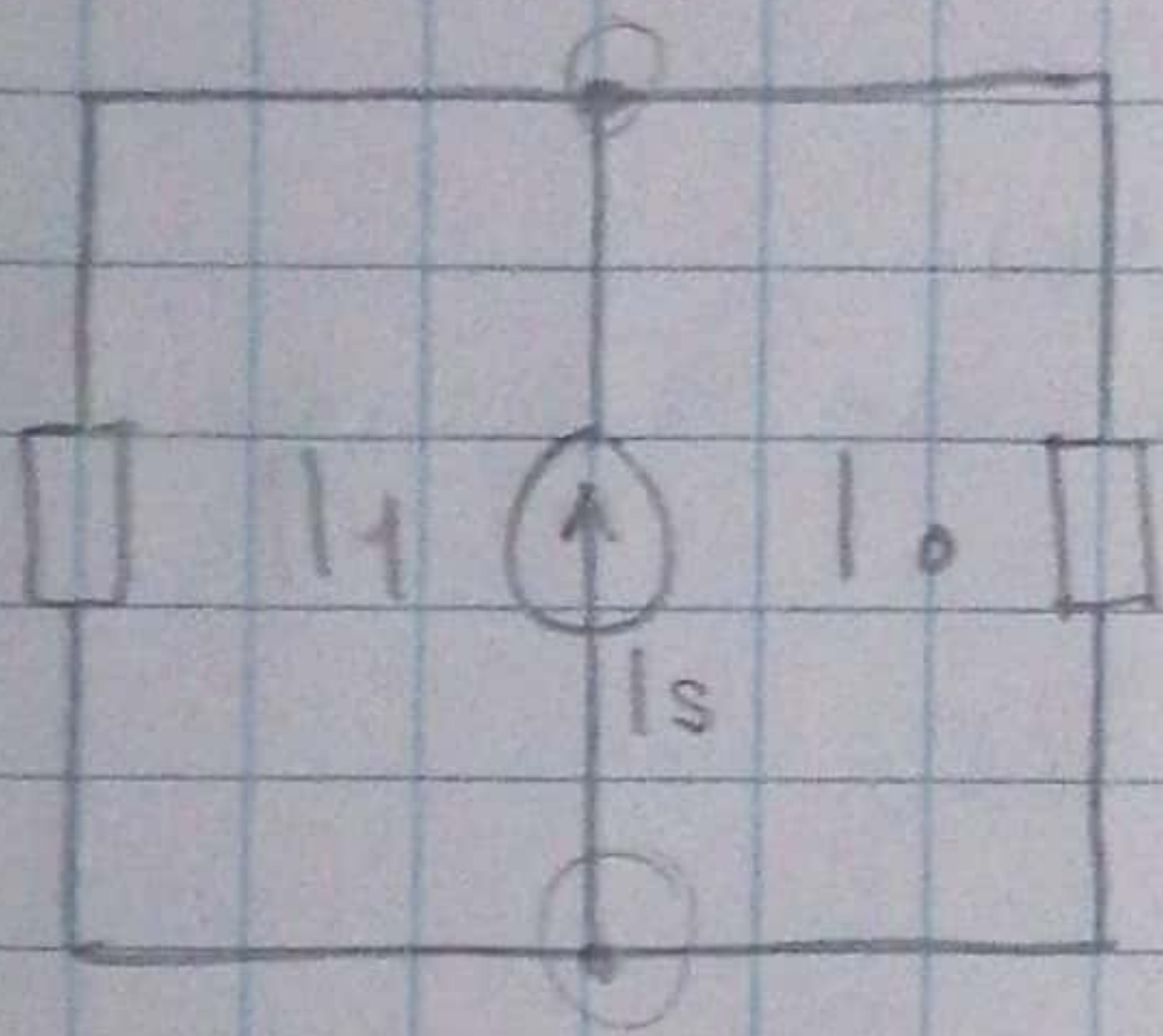

icero
Obtenemos lo

$$I_1 = 4.56 \angle -41.8^\circ$$

$$I_s = 5 \angle 40^\circ$$


$$I_s = I_1 + I_0$$

$$I_0 = I_1 - I_s$$

$$I_0 = 4.56 \angle -41.8^\circ - (5 \angle 40^\circ)$$

$$I_0 = -0.44 \angle -81.8^\circ$$

Analisis Nodal

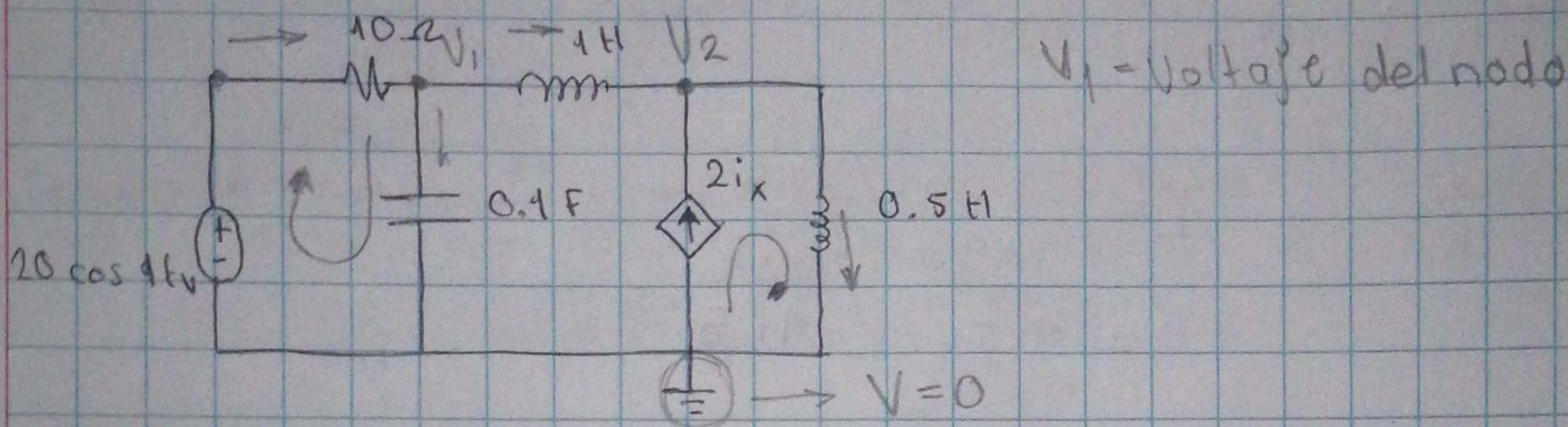

1. Definir nodos
2. Definir sentido de las corrientes
3. Convertir el circuito al dominio de frecuencia

$$20 \cos 4t = 20 \angle 0^\circ \quad \omega = 4 \text{ rad/s}$$

$$1 \text{ H} = j\omega L = j4$$

$$0.5 \text{ H} = j\omega L = j2$$

$$0.1 \text{ F} = \frac{1}{j\omega C} = -j2.5$$

4. Aplicar LCK en los nodos

Corriente que llegan es igual a las que salen

$$I_1 = I_x + I_2$$

$$\frac{20 - V_1}{10} = \frac{V_1 - 0}{-j2.5} + \frac{V_1 - V_2}{j4}$$

tierra

$$(1 + j1.5)V_1 + j2.5V_2 = 20$$

5. Aplicar ley de ohm para


$$\frac{20 - V_1}{10} = I_1$$

$$i = \frac{V}{Z}$$

$$\frac{20}{10} - \frac{V_1}{10} = 25jV_1 + \frac{V_1}{4j} - \frac{V_2}{4j}$$

EXAMEN UNIDAD III

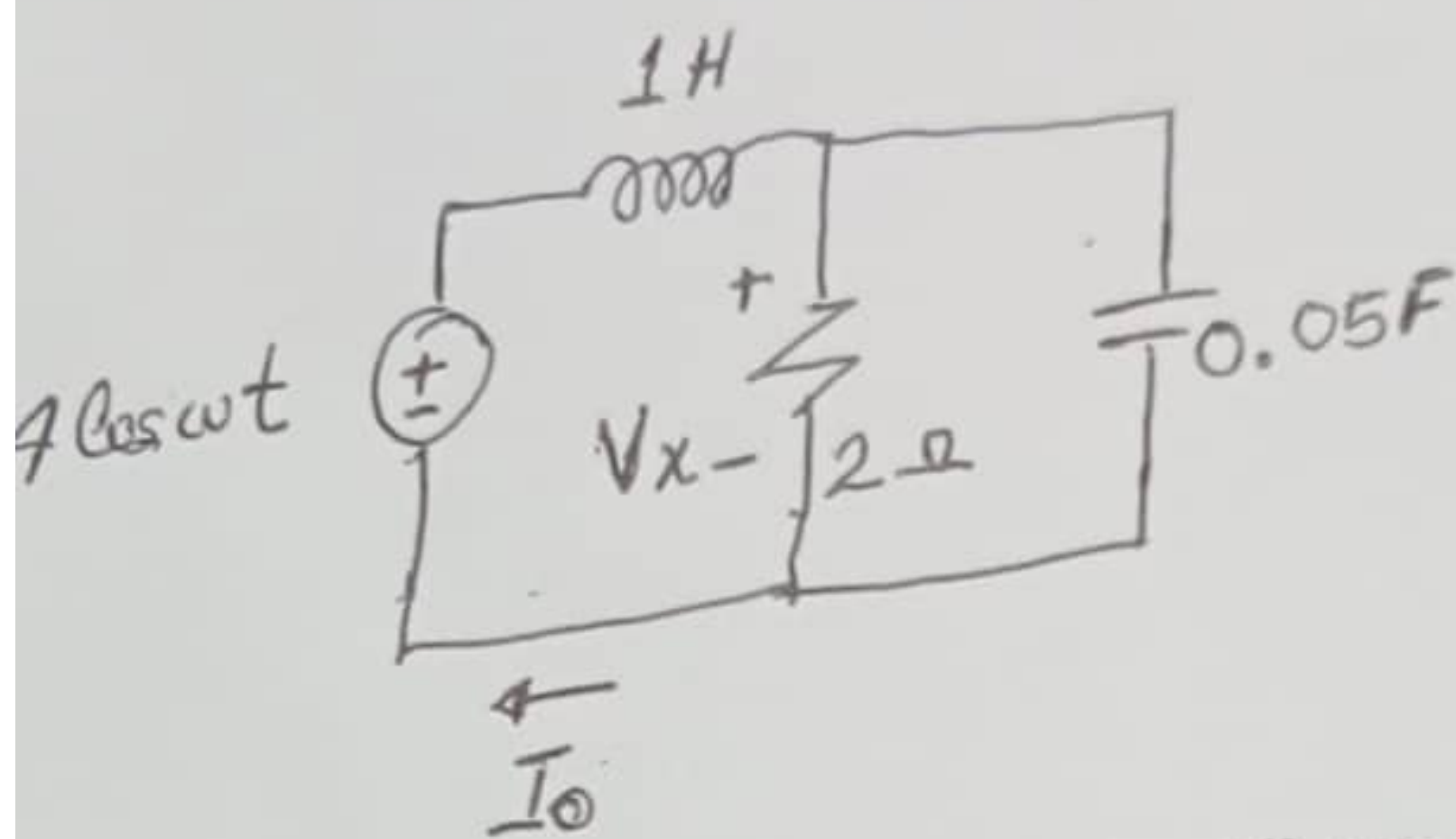Problema UNICO ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS
Para el circuito dado determine I_0 , V_x y Z_{TOTAL}



- A - F
- G - L
- M - Z

$$\omega = 10 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 5 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 4 \text{ rad/s}$$

ORDEN Y CLARIDAD
EN EL DESARROLLO


M-2 → $\omega = 4 \text{ rad/s}$

31 Mayo 2023

EXAMEN 411-B UNIDAD III

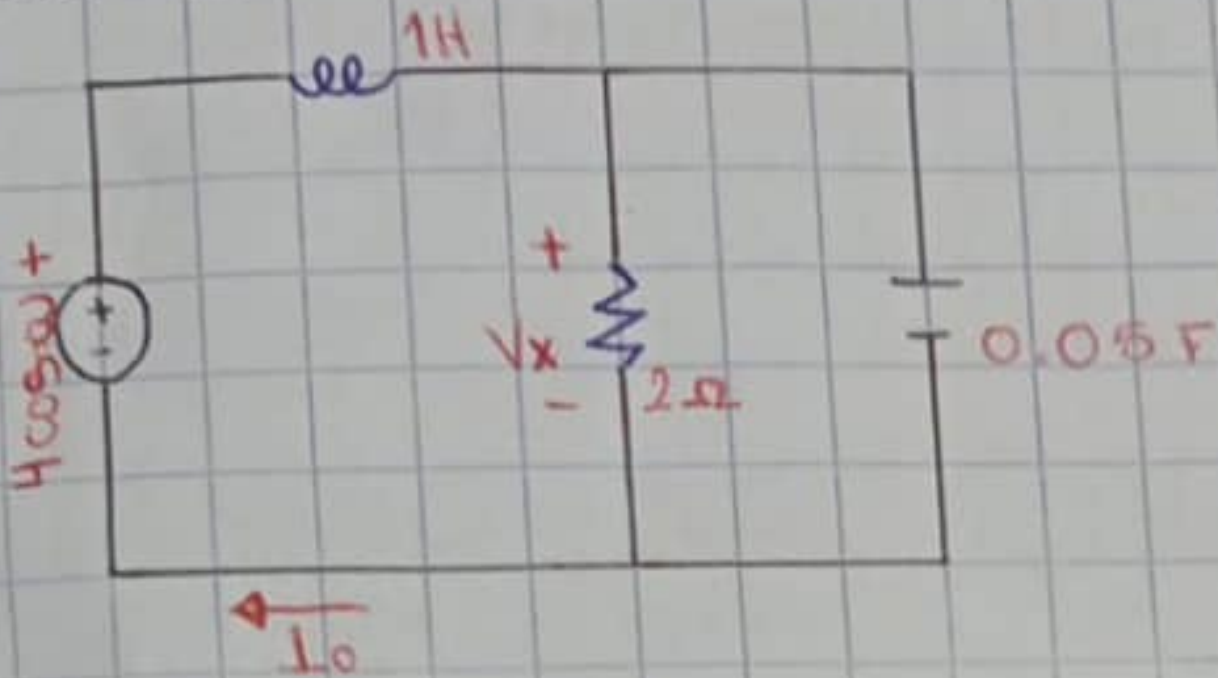PROBLEMA UNICO

Para el circuito determine I_0 , V_x y E_{total}




$Z_R = 2\Omega$ ✓
 $Z_C = -5j$ ✓
 $Z_L = 4j$ ✓
 $V_0 = 4 \angle 0^\circ$ ✓


$Z_{eq} = 1.724 - 0.689j$ ✓
 $= 1.85 \angle -21.78^\circ$

$Z_T = 1.724 + 3.31j = 3.73$

$V_0 = 0.48 \angle 11.8^\circ$

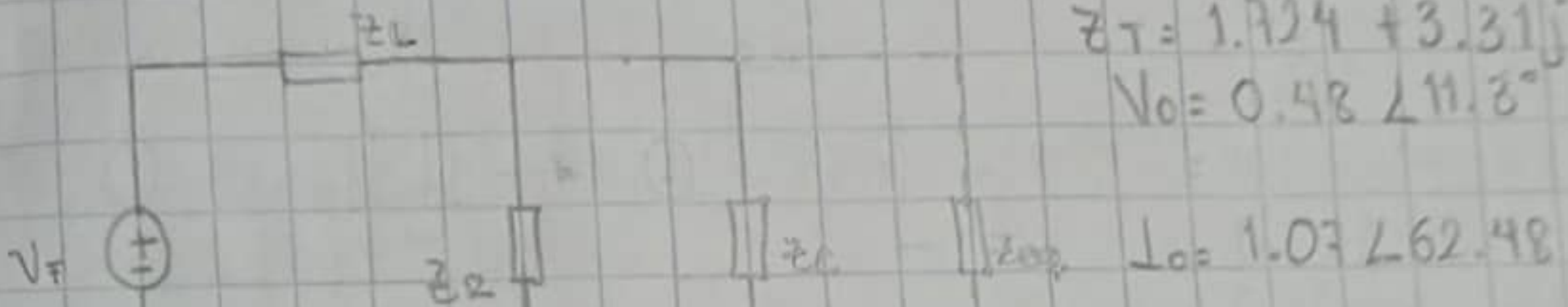

$I_0 = 1.07 \angle 62.48^\circ$ ✓

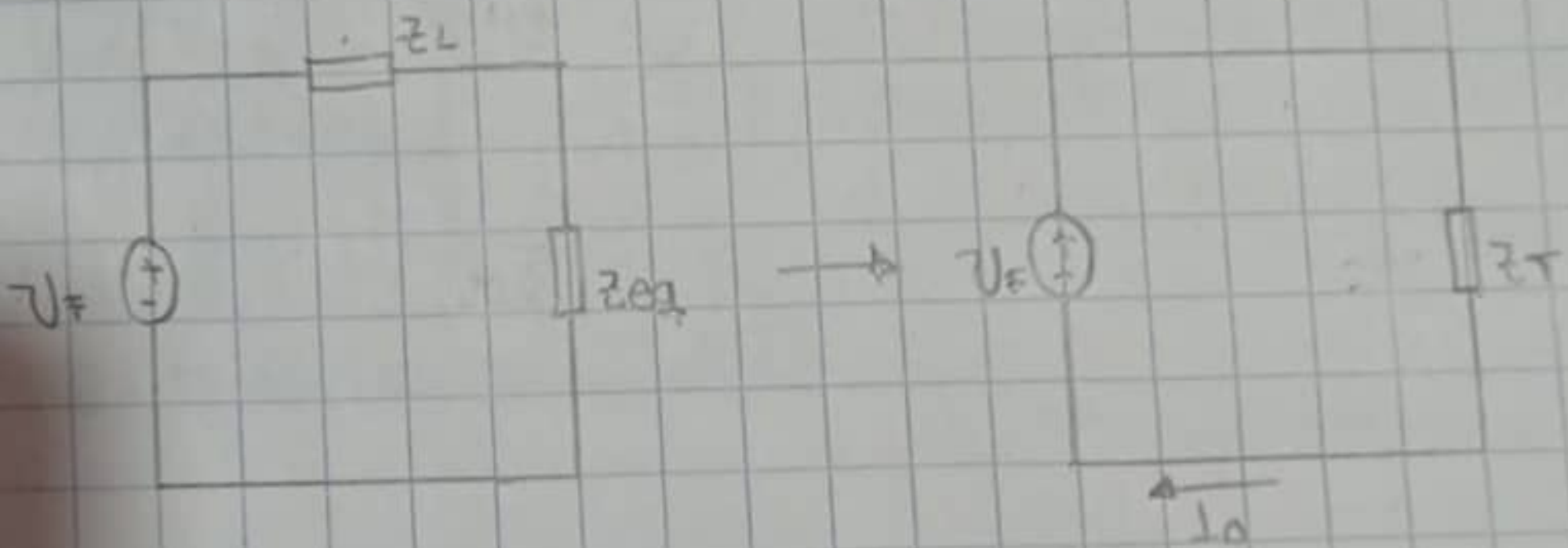

- David Uziel Perez Del Angel 82
- Jose Luis Patino Barrios 82
- Zaira Itzel Morales Azamar 82
- Raul Marcial Arres 82
- Marlene Martinez Cosme 82

divisor de voltaje