



**Instituto Tecnológico Superior  
De San Andrés Tuxtla**

**Ingeniería en Mecatrónica**

**Maquinas eléctricas**

**Unidad 1-5**

**Reporte de Evidencias**

**Juan Merlin Chontal**

**511**

**Avendaño Gutiérrez José David**

**Diaz Méndez José Luis**

**Martinez Mendoza Ricardo Rafael**

**Pérez Villegas Pedro Aaron**

**12/Diciembre/2025**

**Periodo: Agosto 2025 – Diciembre 2025**

# UNIDAD 1

## Examen U1

EVALUACIÓN UNIDAD I MÁQUINAS ELÉCTRICAS NG MECATRONICA  
CICLO ESCOLAR AGO DIC 2025 ALUMNO José Luis Gómez Méndez GRUPO SII-A

Instrucciones: Coloque dentro del paréntesis el número que relacione la ley o concepto para cada uno de los siguientes enunciados.

1. Devanado del transformador que se conecta a la fuente de alimentación, responsable de recibir la energía eléctrica en forma de voltaje alterno .....( b )

2. Valor calculado que representa, de manera simplificada, todas las pérdidas resistivas en los devanados del transformador .....( 9 )

3.- Producen pérdidas de energía en forma de calor, por lo que se minimizan usando chapas delgadas apiladas y aisladas. .....( 10 )

4.- Dispositivo eléctrico que aumenta o disminuye la tensión de una corriente eléctrica alterna (CA) mediante inducción electromagnética .....( 7 )

5.- Es la pérdida de energía que se produce cuando el material del núcleo magnético se magnetiza y desmagnetiza repetidamente debido a la corriente alterna .....( 2 )

6.- Fenómeno por el cual un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un conductor .....( 5 )

7.- Establece que el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que esta produce se opone al cambio en el flujo magnético que la generó originalmente .....( 4 )

8.- Dictamina que un campo magnético variable en el tiempo que atraviesa un circuito cerrado induce una tensión (o fuerza electromotriz) en dicho circuito .....( 1 )

1 Ley de Faraday    2 Histéresis Magnética    3. Secundario    4. Ley de Lenz    5. Inducción electromagnética  
6 Primario    7 Transformador    8 Reluctancia    9 Resistencia equivalente    10 Corrientes parásitas  
11 Motor    12 Permeabilidad magnética    13 Ley de Ohm

PROBLEMA 1 Un transformador monofásico de 1 MVA, 10000/1000 V y 60 Hz ha dado los siguientes resultados en unos ensayos:

Vacio (medidas en el lado de B.T.): 540 V , 30 A 10 kW

Cortocircuito (medidas en el lado de A.T.): 540 V , 90 A y 12 kW.

a) Encuentre las impedancias del circuito equivalente referido al lado primario y dibuje el circuito resultante.

b) Calcule la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso,

Solución:

$$F_P = \frac{P_{CAB}}{V_{CAB} I_{CAB}} = \frac{10000}{540 \cdot 30} = 0.190$$

$$\theta = \cos^{-1} 0.617 = 53.8^\circ$$

5025

ALUMNO

GRUPO

INSTRUCCIONES: Copiar de la siguiente tabla las soluciones a los siguientes problemas.

F. Desarrollo del trazado que se conecta a la red de alimentación de recursos de energía.

5. Valor calculado de la tensión de generación, sobre las puentes de desarrollo de la

traza de desarrollo

3.- Producen pérdidas de energía en la red de cota, trazado de desarrollo

4.- Distribución eléctrica que suministra o alimenta una columna eléctrica (CA) mediante

5.- Indicación eléctrica

6.- Es la pérdida de energía que se produce cuando el riego del riego es de desarrollo

7.- Tubería de desarrollo es la columna de un conductor de desarrollo

8.- Fuerza por el desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

9.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

10.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

11.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

12.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

13.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

14.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

15.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

16.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

17.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

18.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

19.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

20.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

21.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

22.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

23.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

24.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

25.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

26.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

27.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

28.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

29.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

30.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

31.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

32.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

33.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

34.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

35.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

36.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

37.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

38.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

39.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

40.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

41.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

42.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

43.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

44.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

45.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

46.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

47.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

48.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

49.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

50.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

51.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

52.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo


53.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

54.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

55.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

56.- Fuerza de desarrollo es la fuerza que actúa en la tubería de desarrollo

57.- Tasa de desarrollo es la velocidad de desarrollo

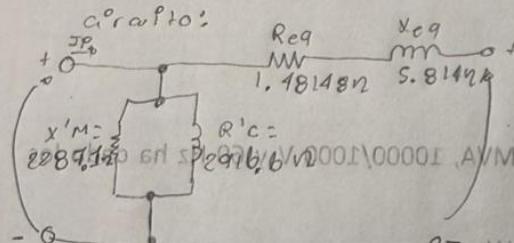

PROBLEMA 1. Un trazado que mantiene de 1 W/A, 10000/1000/9.7632 MVA

se divide en tres secciones en los usos que son:

Acción (medidas en el lado de B.T.): 240 A, 30 A 10 KM

Carga (medidas en el lado de A.T.): 240 A, 30 A 15 KM.

a) Encuentre las impedancias del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

b) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

c) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

d) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

e) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

f) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

g) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

h) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

i) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

j) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

k) Encuentre la resistencia del circuito dividido en tres secciones en el punto de

carga resultante.

## Examen U1 - Evidencias de Pedro Aaron Pérez Villegas

Pérez Villegas Pedro Aaron / Ing. Merlin / Examen / S1-A  
 Scribe

$S = 1 \text{ MVA}$  Transformador monofásico  
 Ensayo a vacío  
 $1000/540 \text{ V} \rightarrow$  relación de transformación  $(a = \frac{V_1}{V_2} = 10)$

$B.T = 1000 \text{ V}$      $V_{nc} = 540 \text{ V}$      $I_0 = 30 \text{ A}$      $P_o = 10 \text{ kW}$

Cortocircuito.

$A.I = 10000 \text{ V}$      $V_p = 540 \text{ V}$      $I_{sc} = 90 \text{ A}$      $P_{oc} = 12 \text{ kW}$

Indice A)  
 $\frac{I_0}{\sqrt{V_2}} = \frac{30}{540} = 0.0555556 \text{ s} = Y_m$

$G_o = \frac{1000}{540^2} = 0.0342936 \text{ s} = G_o \quad \text{Condactancia}$

$B_{pr} = \sqrt{Y_m^2 - G_o^2} = 0.0437078 \text{ s}$

$Z_{eq1} = \frac{V_{oc1}}{I_{sc1}} = \frac{540}{90} = 6.0 \Omega$

$R_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - L_{eq1}^2} = \sqrt{36 - 1.48148^2} = 5.81423 \Omega = X_{eq1}$

$\frac{P_{oc}}{I_{sc}^2} = \frac{12000}{90^2} = 1.48148 \Omega$

Inciso b) cuestion VI / Punto Villegas Rito

b) 0.8 en atraso

$$\text{Regulación} (\alpha_0) = \frac{I_{2n} (R'_2 \cos \varphi + X'_2 \sin \varphi)}{V_{2n}} \times 100 \%$$

Sistema = 1 MVA en B.T

$V_{2n} = 1000 \text{ V}$   $\rightarrow$  corriente nominal

$$I_{2n} = S/V = 1,000,000 / 100 = 100 \text{ A}$$

reducidas a secundario: dividimos  $\alpha^2 = 100$

$$R'_2 = \frac{R_{eq2}}{100} = 0.04418 \Omega \quad X'_2 = \frac{X_{eq2}}{100} = 0.05814223 \Omega$$

$$\text{Reg} = 100 \cdot (0.4418 \cdot 0.8 + 0.05814223 \cdot 0.6) / 100 \cdot 100\%$$

$\hookrightarrow 4.6737\%$

La regulación de voltaje a plena carga con  $\text{PF} = 0.8$   
se retrasa es aproximadamente 4.67%

## Exposición U1 – Tema: Circuito magnético



## Investigación U1 – Tema: Circuito magnético

El circuito magnético es un modelo analógico que permite analizar el comportamiento de los campos magnéticos en dispositivos como transformadores, motores eléctricos, relés y núcleos ferromagnéticos, de manera similar a como se analizan los circuitos eléctricos con la ley de Ohm. Este concepto es fundamental en electrotecnismo e ingeniería eléctrica. La base teórica del circuito magnético parte de la ley de Ampère y la ley de Hopkinson. La fuerza magnetomotriz (FMM) es el equivalente a la fuerza electromotriz (fem) en un circuito eléctrico y se define como:  $FMM = N \times I$  donde  $N$  es el número de espiras de la bobina y  $I$  es la corriente que circula por ella. La unidad de FMM es el ampere-vuelta ( $A \cdot v$ ). El flujo magnético total  $\Phi$  (en webers,  $Wb$ ) que atraviesa el circuito es análogo a la corriente eléctrica. La relación entre la FMM y el flujo magnético está dada por la reluctancia  $\mathfrak{R}$  del circuito magnético, que es el equivalente a la resistencia eléctrica:  $\Phi = FMM / \mathfrak{R}$ . La reluctancia  $\mathfrak{R}$  depende del material y las dimensiones del núcleo magnético según la expresión:  $\mathfrak{R} = l / (\mu \times A)$  donde:

- $l$  = longitud media del camino magnético (m)
- $A$  = área de la sección transversal del núcleo ( $m^2$ )
- $\mu$  = permeabilidad magnética del material ( $\mu = \mu_0 \times \mu_r$ )
- $\mu_0$  = permeabilidad del vacío ( $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ )
- $\mu_r$  = permeabilidad relativa del material (muy alta en materiales ferromagnéticos como el hierro al silicio: 1000 a 5000)

En un circuito magnético real siempre existe una pequeña dispersión de flujo y entrehierro (incluso si es mínimo), lo que aumenta la reluctancia total. La ley de Hopkinson establece que, en un circuito magnético cerrado:  $\sum FMM = \sum (\Phi \times \mathfrak{R})$ . De forma similar a la segunda ley de Kirchhoff en circuitos eléctricos. Las principales aplicaciones del análisis de circuitos magnéticos son el diseño de transformadores, máquinas eléctricas y electroimanes, permitiendo calcular el flujo necesario, las pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault, así como dimensionar correctamente el núcleo y las bobinas para evitar saturación magnética. En resumen, el circuito magnético es una herramienta poderosa que simplifica el cálculo y diseño de dispositivos electromagnéticos mediante analogías con los circuitos eléctricos, siendo indispensable en la ingeniería moderna.

## Exposición – Tema: Análisis del transformador ideal




### Investigación de exposición – Tema: Análisis del transformador ideal

El transformador ideal es un modelo teórico que simplifica el estudio de los transformadores reales, asumiendo condiciones perfectas: sin pérdidas (ni en cobre ni en hierro), permeabilidad magnética infinita del núcleo, flujo de dispersión nulo y bobinados sin resistencia.

Su principio de funcionamiento se basa en la inducción electromagnética mutua: una tensión alterna en el primario genera un flujo magnético variable que induce una tensión en el secundario. La relación de transformación "a" ( $N_1/N_2$ ) determina las tensiones:  $V_2 = a V_1$  y corrientes  $I_2 = I_1 / a$ , manteniendo la potencia constante ( $P_1 = P_2$ , eficiencia 100%).

Círcuito equivalente simplificado del transformador ideal

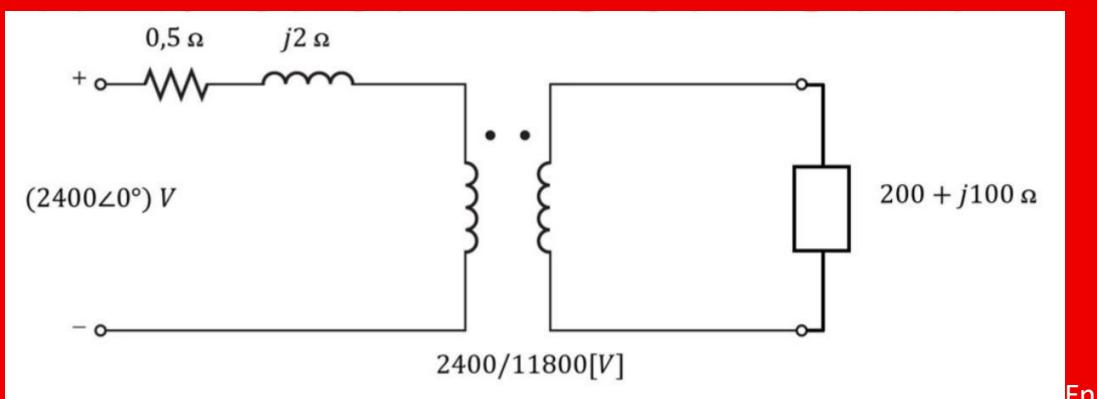En el diagrama fasorial, las tensiones primaria y secundaria están en fase (para carga resistiva), y las corrientes en oposición de fase, reflejando la conservación de energía.




En resumen, el transformador ideal es una herramienta fundamental en ingeniería eléctrica para el diseño y análisis teórico, destacando la transferencia perfecta de potencia entre circuitos aislados galvánicamente.

## Ejercicios U1

Perez Villagras Pedro Arrián U1 "Maquinaria C." 28 Agosto 2025

En la figura P1-2 se muestra un núcleo ferromagnético. La profundidad del núcleo es de 5 cm. Las demás dimensiones del núcleo se pueden ver en la figura. Encuentre el valor de la corriente producida por un flujo de 0.005 Wb. Con esta corriente, ¿Cuál es la densidad de flujo en la parte superior del núcleo? ¿Cuál es la densidad de flujo en la parte derecha del núcleo?

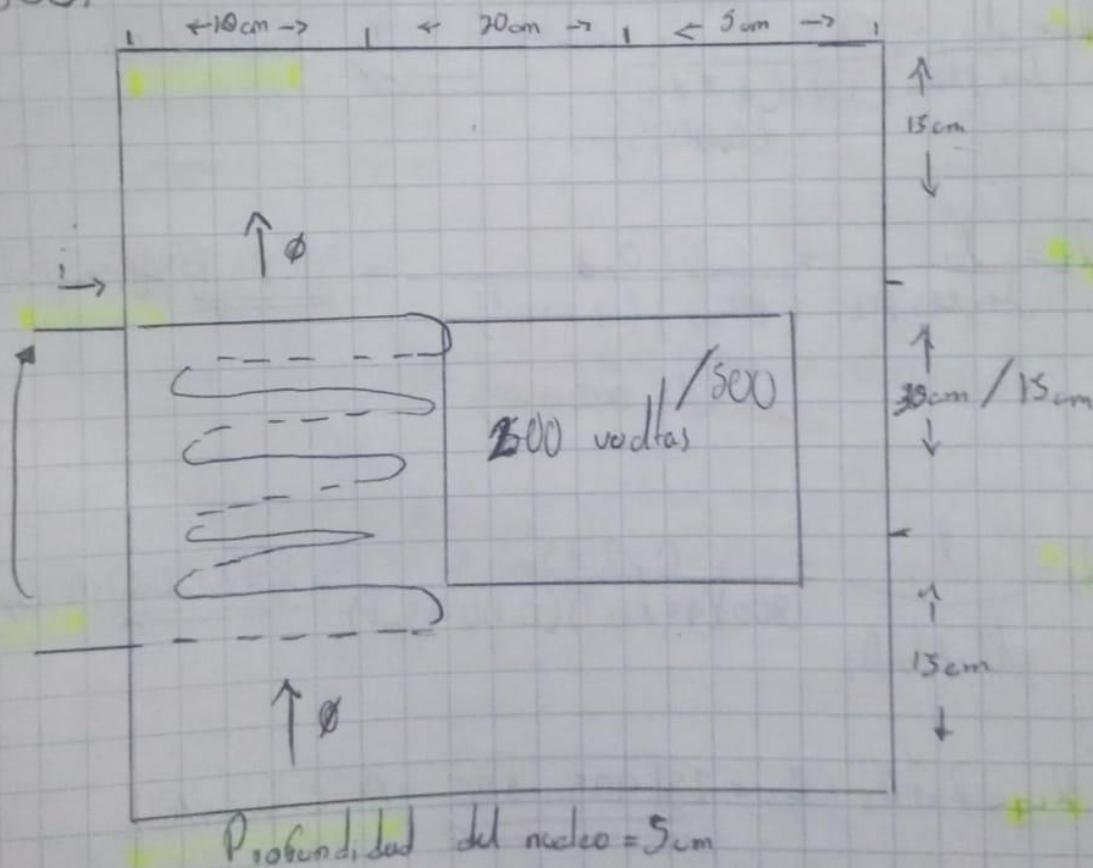Suponga que la permeabilidad relativa del núcleo es de 800.



Díaz Villegas Pedro Aaron / Ing. Mecatrónica / Naquisau C 28 Agosto 2023

• Cálculo de la reductancia  $\Psi$

Longitud media de la región es 30 cm → 0.3 m  
Área transversal es de  $5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2 \rightarrow 0.0025 \text{ m}^2$

$$R_y = \frac{I_y}{I_y} = I_y$$

$$R_1 = \frac{l_1}{\mu_r \mu_0 A_1} = \frac{0.3}{(800)(4\pi \times 10^{-7})(0.0025)} = 119366 \text{ Espars/Wb}$$

$$R_2 = \frac{l_2}{\mu_r \mu_0 A_2} = \frac{0.3}{(800)(4\pi \times 10^{-7})(0.0025)} = 59483.103 \text{ Espars/Wb}$$

$$R_3 = \frac{l_3}{\mu_r \mu_0 A_3} = \frac{0.273}{(800)(4\pi \times 10^{-7})(0.0025)} = 36477.007 \text{ Espars/Wb}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 251995.326 \text{ Espars/Wb}$$

Lado primario A.T

$$R_{eq1} = 1.48148 \Omega \quad X_{eq1} = 5.81423 \Omega$$

(serie)

2) Impedancia de vacío, calculada en B.T y reflejada A.T

$$Z_0 = \frac{V^2}{P_{ac}} = \frac{540^2}{10000} = 29.16 \Omega$$

$$Z_0 = P_{ac} / V^2_{ac2} = 0.0342936 \Omega$$

$$B_0 = \sqrt{Y_0^2 - C_0^2} = 0.0437078 \Omega \Rightarrow X_{0,2} = \frac{Y_0}{B_0} = 22.8792 \Omega$$

$$a^2 \quad (a=10 \rightarrow a^2=100)$$

$$Q_{0,1} = 100 - Q_{0,2} = 2916 \Omega \quad X_{0,1} = 100 \cdot X_{0,2} = 2287.921 \Omega$$


► Magnetización en A.T

$$Q_{0,1} = 2916 \Omega \quad X_{0,1} = 2287.921 \Omega$$

En paralelo entre si y ambos en paralelo con la entrada primaria

Un sistema de potencia mono-fásico consta de un generador 480V y 60Hz que suministra potencia a una carga  $Z_c = 4 + j3 \Omega$  a través de una línea de transmisión de impedancia  $Z_{línea} = 0.18 + j0.24 \Omega$ .

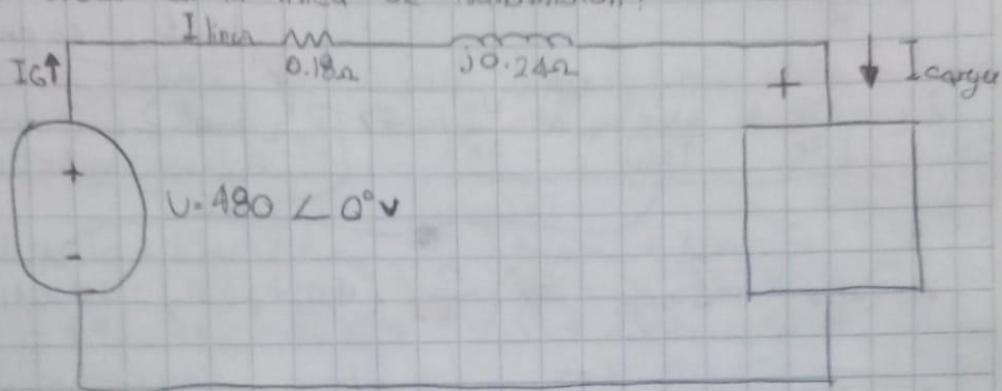q) ¿Cuál será el voltaje en la carga? ¿Cuáles serían perdidas en la línea de transmisión?



$$Z_{eq} = Z_c + Z_l \leftrightarrow P = V I = I R I = I^2 R$$

$$I = \frac{V}{Z_c + Z_l} = \frac{480\angle 0^\circ V}{(0.18\Omega + j0.24\Omega) + (4\Omega + j3\Omega)}$$

$$= \frac{480\angle 0^\circ}{4.18 + j3.24} = \frac{480\angle 0^\circ}{5.29\angle 37.8^\circ} = 90.8\angle -37.8^\circ A$$

El voltaje es:

$$V_{carga} = I_{linea} \cdot Z_{carga} = (90.8\angle -37.8^\circ)(4\Omega + j3\Omega) = (90.8\angle -37.8^\circ)(9\angle 36.9^\circ)$$

$$= 450\angle -0.9^\circ V$$

F<sub>0222a</sub> Magnetomotor

$$F = N_i = (0.005 \text{ wb}) (251995.326 \text{ A.Espiral/wb})$$

$$\hookrightarrow 1259.9766$$

• Flujo Total:

$$\emptyset = \frac{F}{R} = \frac{1259.9766 \text{ A.Espiral}}{500 \text{ vueltas}}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{2.5199 \text{ Amperios}}}$$


• Flujo

$$f \neq R \quad \emptyset_1 = \frac{F}{R} = \frac{12.59.9766 \text{ A.Espiral}}{119366 \cdot 10^7 \text{ A.Corriente/wb}} = 0.0405 \text{ wb}$$

$$\emptyset_3 = \frac{F}{R_3} = \frac{12.59.9766 \text{ A.Espiral}}{36473 \cdot 0077 \text{ A.Espiral/wb}}$$
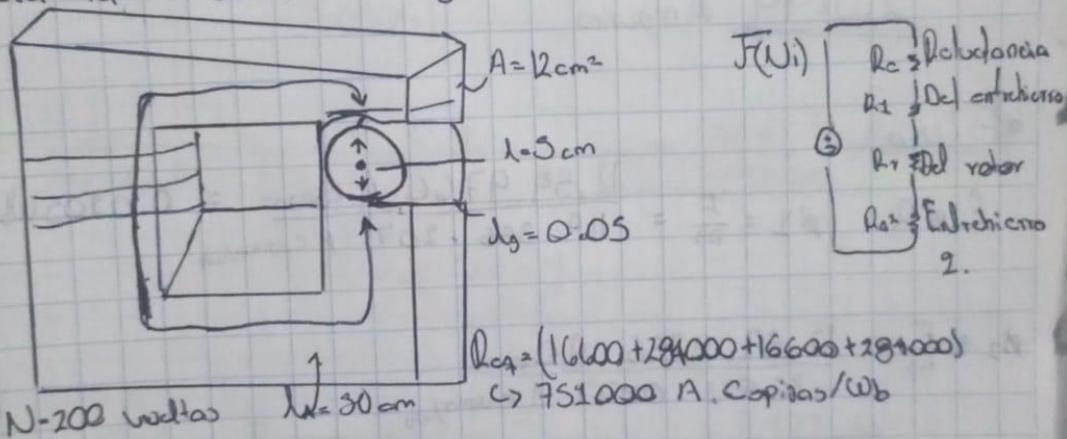
### Ejemplo 4-3 Pág. 33 PDF

La figura muestra un rotor y un estator sencillo de un motor de CD. La longitud media del recorrido de flujo en el estator es de 50 cm, y el área de su sección transversal es de  $12 \text{ cm}^2$ . La longitud media correspondiente del rotor es de 5 cm y el área de su sección transversal también es de  $12 \text{ cm}^2$ . Cada entrehicho entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05 cm y el área de su sección transversal (incluyendo el efecto marginal) es de  $14 \text{ cm}^2$ . El entrehicho del núcleo tiene una permeabilidad relativa de 2000 y hay 200 vueltas alrededor del núcleo. Si la corriente en el alambre se ajusta a 1 A. ¿Cuál será la densidad de flujo resultante del entrehicho?



$$R_g = \frac{0.5 \text{ m}}{(2000)(4\pi \times 10^{-7})(0.012 \text{ m}^2)} = 166000 \text{ A.Copias/Wb}$$

$$F(Ni) = (200 \text{ Copias}) \times 1 \text{ A} = 200 \text{ A.Copias}$$

$$R_r = \frac{0.05 \text{ m}}{(2000)(4\pi \times 10^{-7})(0.012 \text{ m}^2)} = 166000 \text{ A.Copias/Wb}$$

$$\Phi = \frac{F}{R} = \frac{200}{166000} = 0.0012 \text{ Wb}$$

$$R_a = \frac{0.005 \text{ m}}{(1)(4\pi \times 10^{-7})(0.0012 \text{ m}^2)} = 281000 \text{ A.Copias/Wb} \Rightarrow 0.0026 \text{ Wb}$$

$$\text{Entrehicho: } B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0.00026 \text{ Wb}}{0.0012 \text{ m}^2} = 0.19$$

RUBRICA EXPO 511A MAQ.pdf

Archivo C:/Users/Admin/Desktop/RUBRICA%20EXPO%20511A%20MAQ.pdf

Iniciar sesión

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRES

ASIGNATURA: Máquinas Eléctricas PERÍODO ESCOLAR: AGOSTO – DICIEMBRE 2025

UNIDAD: I TEMA: 1.2 Circuitos Magnéticos GRUPO: 511A

INTEGRANTES:

1. José D. Avendaño  
 2. José Luis Diaz Muñoz  
 3. Ricardo R. Martínez M.  
 4. Pedro A. Pérez V.

RUBRICA DE EXPOSICIÓN EN EQUIPO

	Excelente 1	Satisfactorio 0.85	Puede mejorar 70	No cumple lo mínimo requerido 50	Evaluación
Formalidad de la presentación (25%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentaron al equipo ✓</li> <li>● Dieron una síntesis previa del contenido de su presentación mencionando quién explicaría cada sección.</li> <li>● Su presentación personal demostraba la seriedad de su trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentaron al equipo</li> <li>● Dieron una síntesis previa del contenido de su presentación.</li> <li>● Su presentación personal demostraba la seriedad de su trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentaron al equipo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No le dieron ninguna formalidad a su exposición</li> </ul>	75%
Dominio del tema (50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hablo con fluidez demostrando conocimiento del tema</li> <li>● Uso los apoyos visuales para guiar a los espectadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparó tarjetas o leyó un poco de las diapositivas pero habló fluidamente</li> <li>● Uso los apoyos visuales para guiar a los espectadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dijo únicamente lo que había en las láminas y leyéndolas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demostró claramente que no había preparado el tema</li> </ul>	50%
Organización del equipo (25%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cada uno conocía muy bien su momento de participación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uno de los integrantes no sabía su momento de participación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se notó justo antes de la presentación que se estaban organizando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No se organizaron</li> </ul>	25%

Resaltaje 100%. Valor Expos. 20 pts. 20 pts.

Se avecinan días lluviosos. 11:39 a.m. 15/01/2026